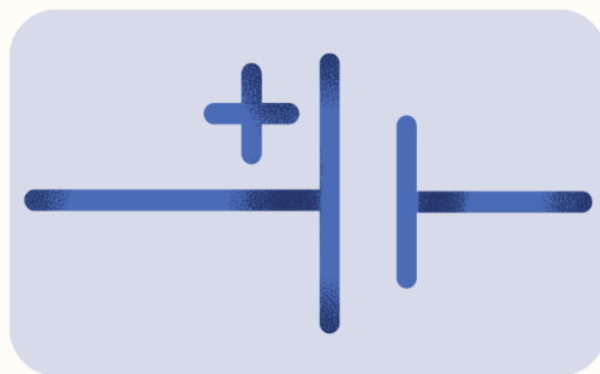



DEVRE E



semb




ELEMANLARI

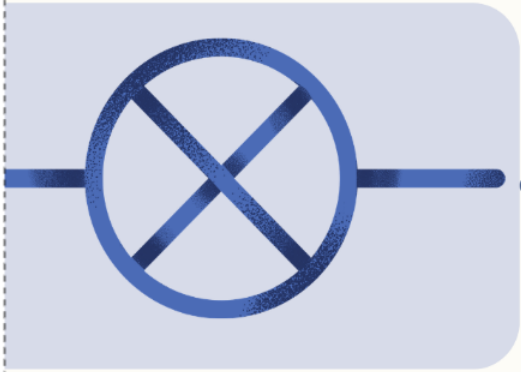


sembolü

olü

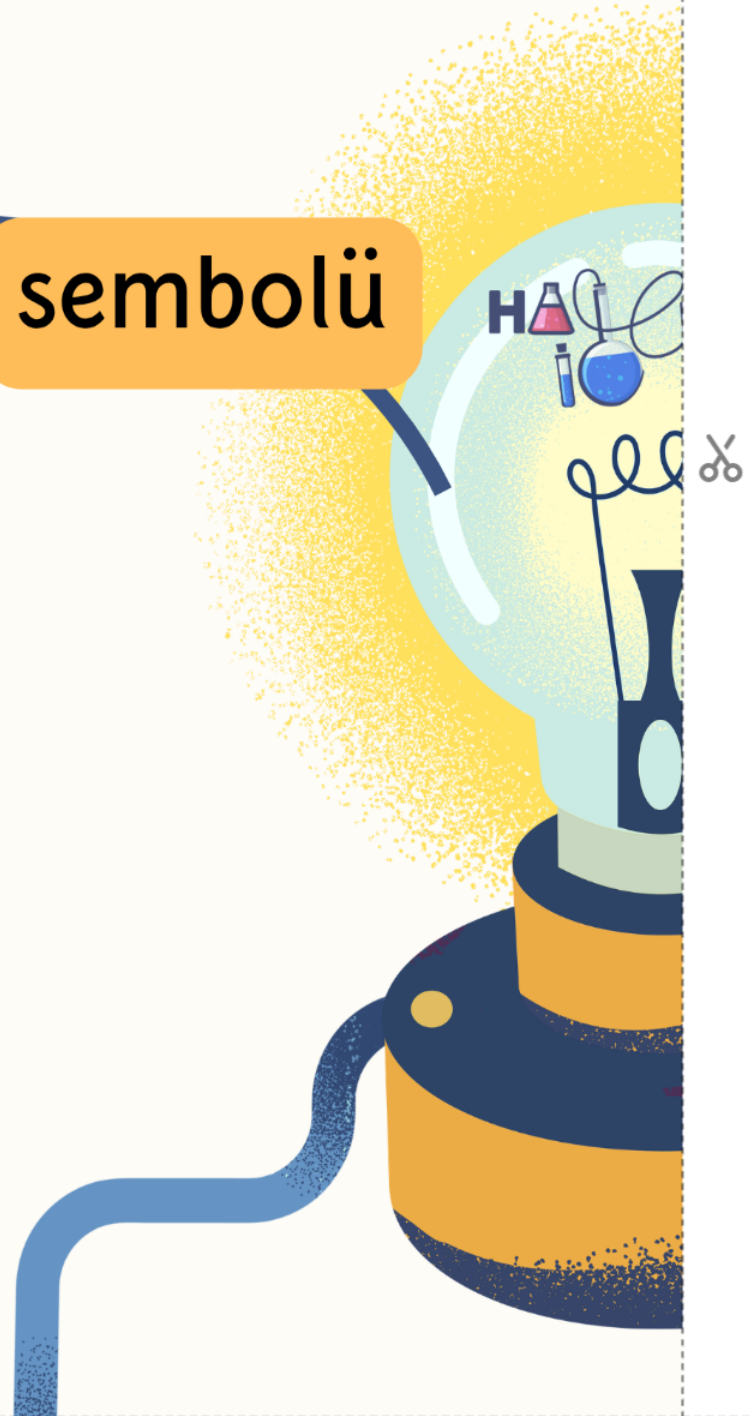

RI VE SEME

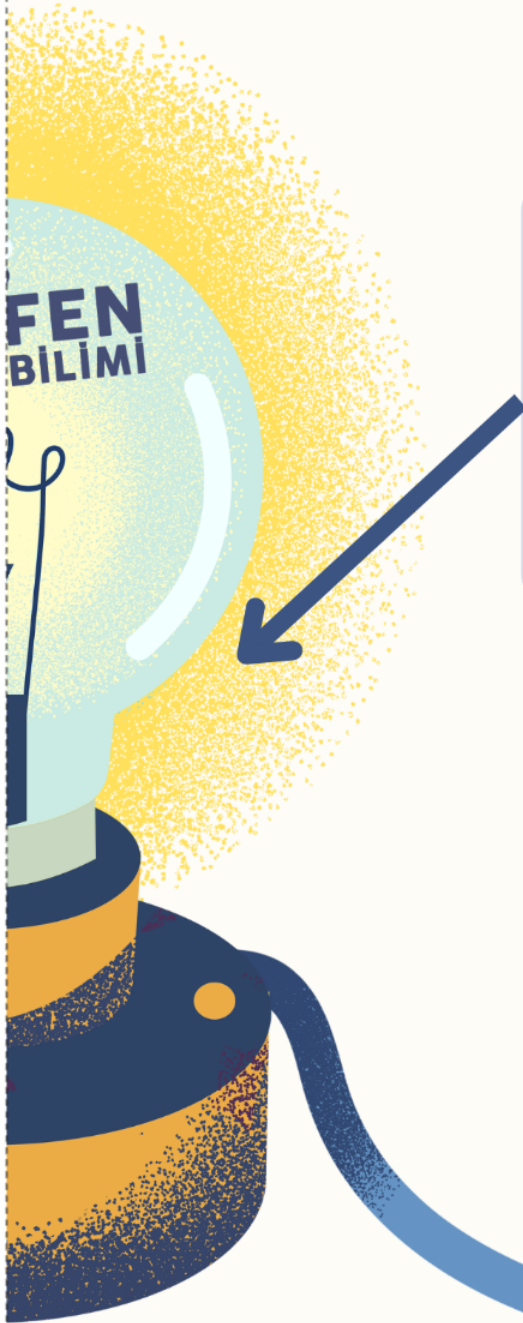

Ampul (Lamba)

Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren devre elemanıdır.



BOLLERi

Bağlantı Kablosu

Devre elemanlarını birbirine bağlar ve elektrik akımının iletilmesini sağlar.



Pil (Üreteç)

Devreye elektrik enerjisi sağlayan elemandır.



Elektrik devresindeki elemanlarından pil y belirli bir sembolle g

Elektrik devre elem sembollerle ifade edilmesi bilimsel bir dil oluşturulmu






i devre
yatağı ve duyun
gösterimi yoktur.
anlarının
ile dünyada ortak
ıştır.



Acı
Ana

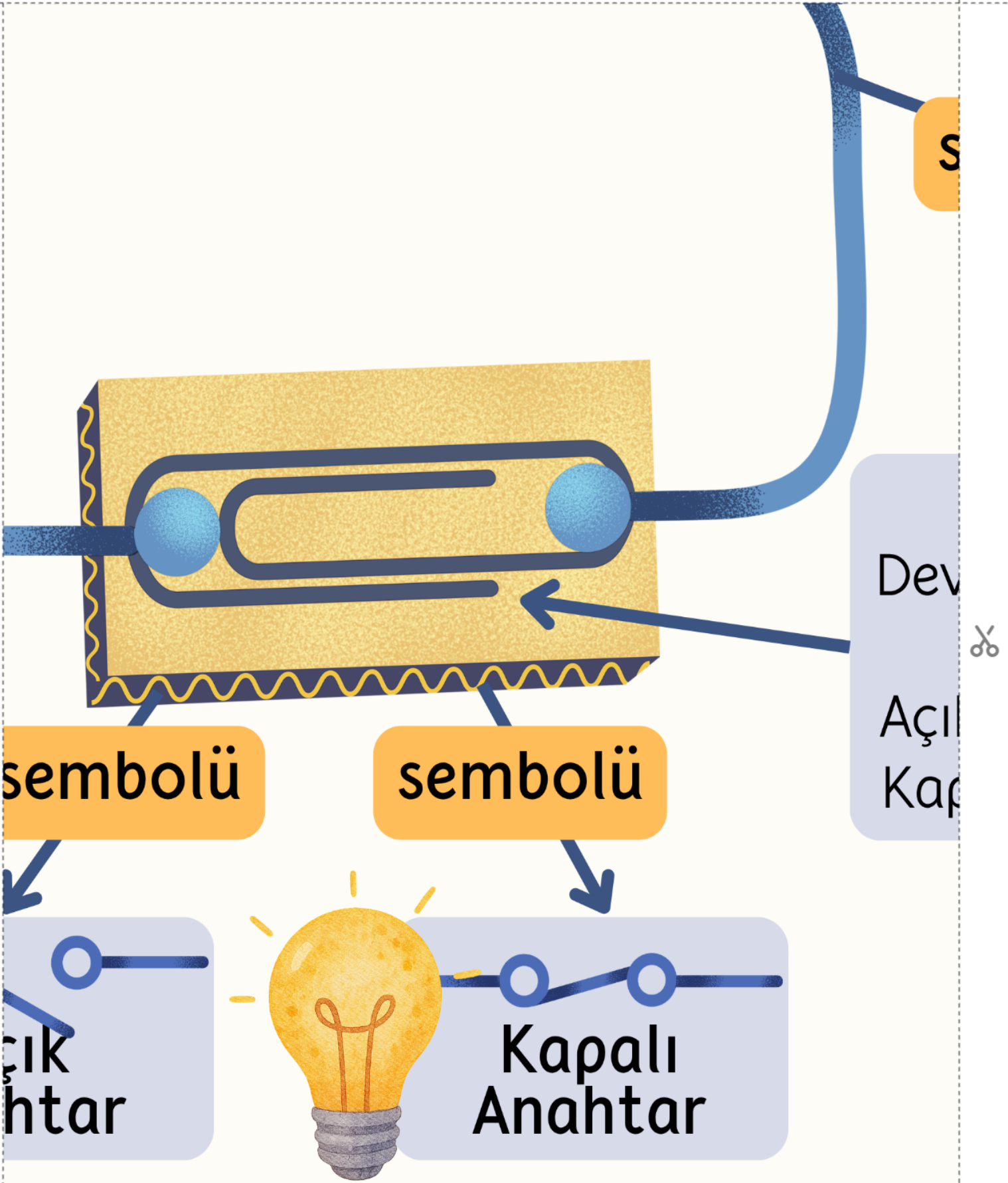

Sembolü



Anahtar

Yreyi açıp kapamaya yarayan elemandır.

ık anahtarda ampul yanmaz.

balı anahtarda ampul yanar.

