
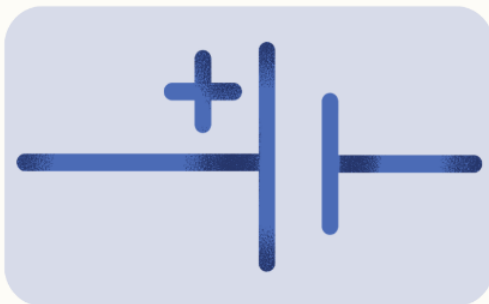


# DEVRE ELEMAN

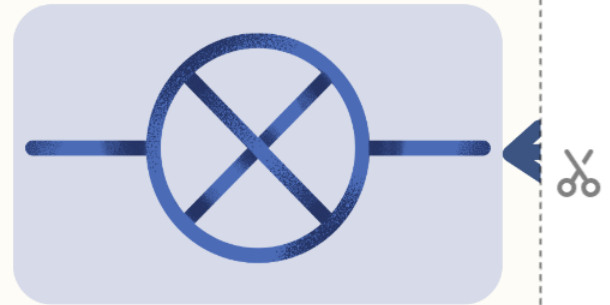

sembolü



# ANLARI VE

sembolü

HA FEN  
BİLİMİ

Amp  
Elektri  
enerjisi  
devre



# SEMBOLLERİ

## Lamba (Lamba)

Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren bir elemandır.

## Bağlantı Kablosu

Devre elemanlarını birbirine bağlar ve elektrik akımının iletilmesini sağlar.



## Pil (Üreteç)


Devreye elektrik enerjisi sağlayan elemandır.



Elektrik devresindeki devre elemanlarından pil yatağı ve duyarlı bir sembolle gösterimi yoktur.

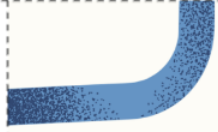Elektrik devre elemanlarının sembollerle ifade edilmesi ile dünyada ortak bilimsel bir dil oluşturulmuştur.





sembolü

sembolü



ur.

tak



Açık  
Anahtar



Kapalı  
Anahtar

sembolü



## Anahtar

Devreyi açıp kapamaya yarayan elemandır.

Açık anahtarda ampul yanmaz.  
Kapalı anahtarda ampul yanar.

